

# COS


# Computersystemer

Lektion #2

# Funktioner af enkelte bit

"Ikke" funktionen. Negationen. (NOT).


$$F = \bar{X} = NOT\ X$$

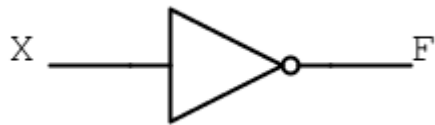

X	F
0	1
1	0

"Eller" funktionen. (OR).

$$F = X + Y = X\ OR\ Y$$

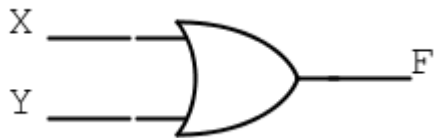

X	Y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


"Og" funktionen. (AND).

$$F = X \cdot Y = X\ AND\ Y$$



X	Y	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

# Kombinerede funktioner

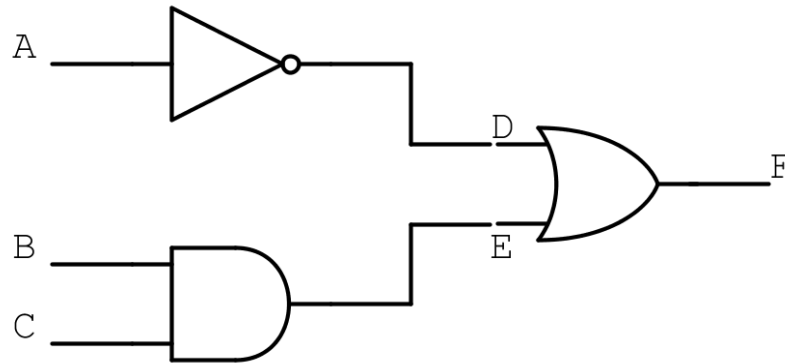


$$F = \bar{X} + Y \cdot Z$$


Input					F
A	B	C	D	E	F
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1

# NOR og NAND

NOR – Not OR

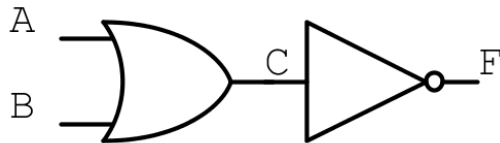


In			Out
A	B	C	F
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

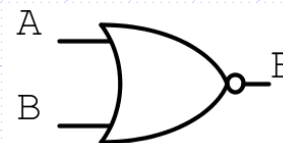


$$\begin{cases} F = \overline{C} \\ C = A + B \end{cases} \Downarrow F = \overline{A + B}$$

NAND – Not AND

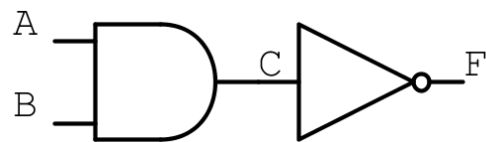

In			Out
A	B	C	F
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

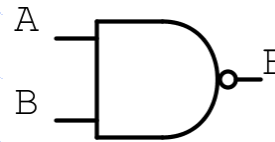


$$\begin{cases} F = \overline{C} \\ C = A \cdot B \end{cases} \Downarrow F = \overline{A \cdot B}$$

# XOR

OR: "Den ene eller den anden eller begge to".

XOR: "Den ene eller den anden med ikke begge to".

XOR: De to input er forskellige.

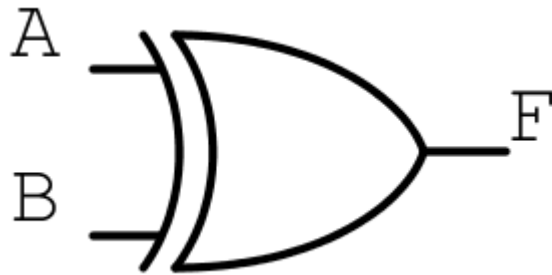


A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$F = A \oplus B = A \text{ XOR } B$$

# Logiske gates


Logiske Gates og deres sandhedstabeller:

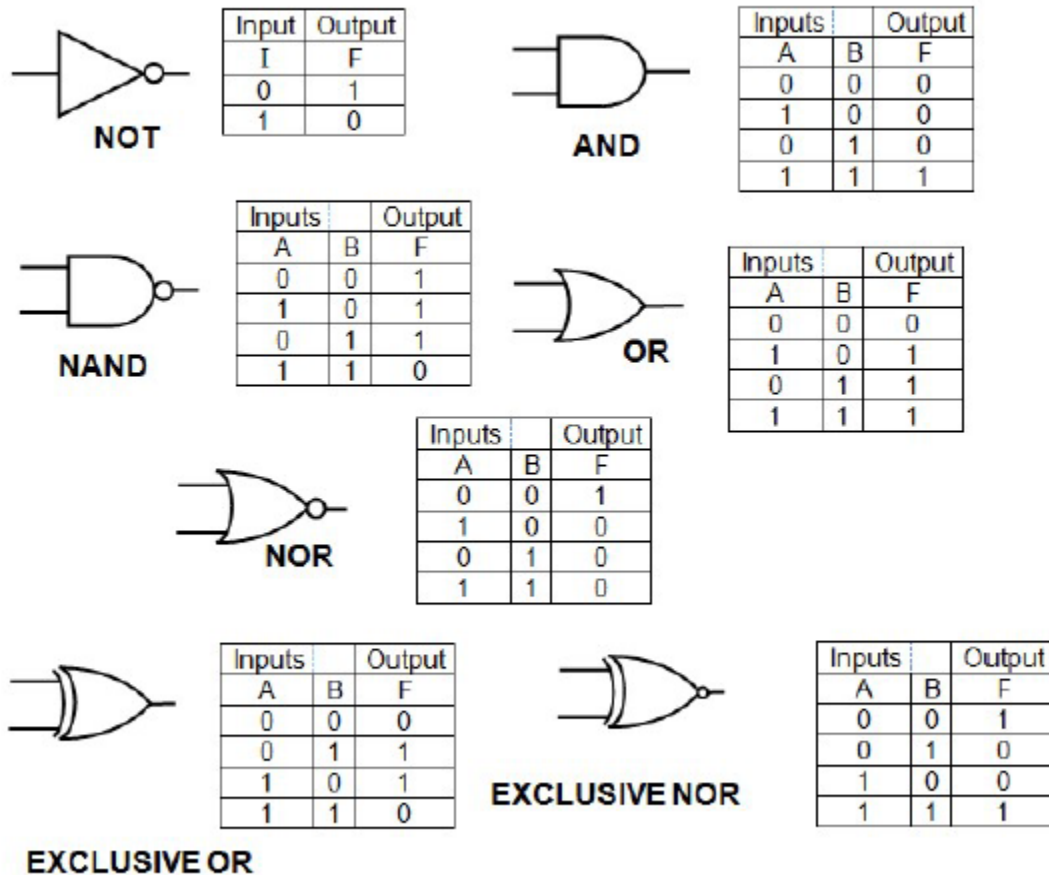

Se:  
Note på BB.

Morten Hansen  
moh@sdu.dk

# Feed-back

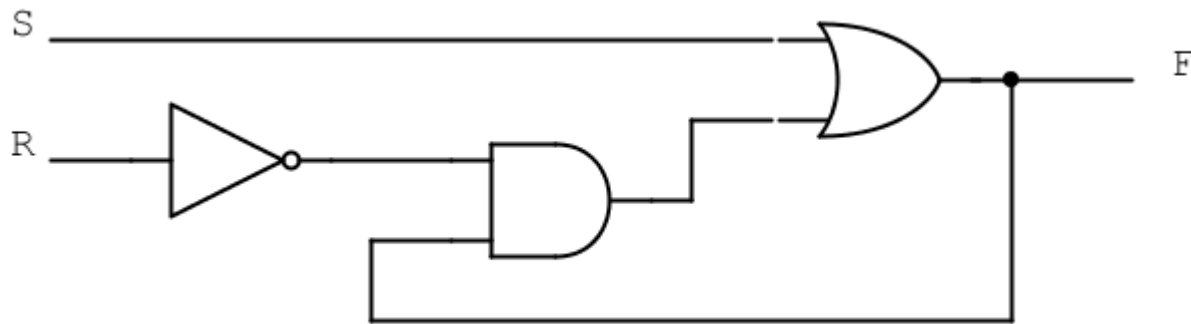

$$F := f(S, R, F)$$


⇓

*Hukommelse (Memory)*

# Flip-flops.


2 almindeligt forekommende flip-flop's

SR flip-flop:

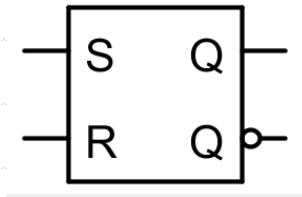

Input		Output
<i>S</i>	<i>R</i>	<i>Q</i>
0	0	Last <i>Q</i>
0	1	0
1	0	1
1	1	Udefineret

D flip-flop:

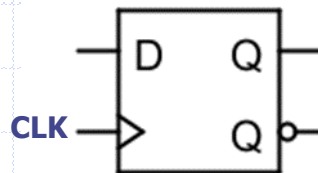


Input		Output
<i>D</i>	<i>CLK</i>	<i>Q</i>
X	0	Last <i>Q</i>
X	1	Last <i>Q</i>
0	↑	0
1	↑	1




# D-flip-flop

En abstraktion

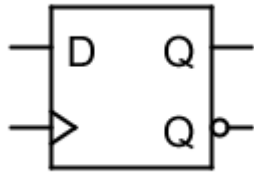

8 flip-flop's – 8 bit

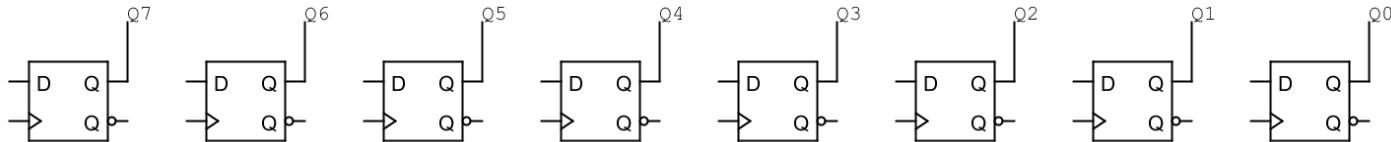


# Bits, bytes og main memory



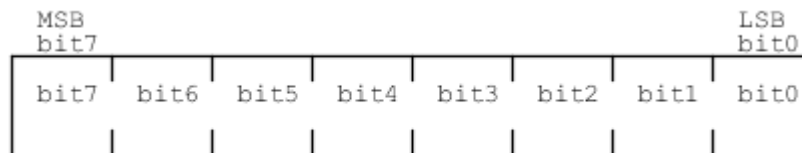
## Bit:

- Mindst mulige mængde information.
- Kan antage 1 ud af 2 mulige værdier:
- 0 eller 1


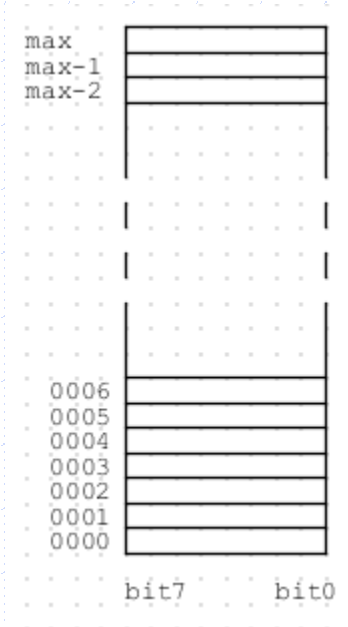
## Byte:

- Består af 8 bit.
- Kan antage 1 ud af  $2^8$  mulige værdier.
- =256 mulige, forskellige værdier, mønstre eller koder.



## Main memory

- Består af en række celler
- Hver celle kan indeholde 8 bit information
- Hver celle har en adresse

# Repræsentation af tekst

- 1 byte kan antage 256 forskellige værdier.
- Der er 28 karakterer i alfabetet.
- Store og små karakterer + tal + special tegn + kontroltegn -> ca. 127 forskellige tegn.
- For en nemheds skyld bruger vi 8 bit/karakter.
- ASCII tabel.
- For at skrive en tekst skal vi altså bruge en byte pr. tegn => En memorycelle pr. tegn.

Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII	Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII
32	00100000	040	20	SP	64	01000000	100	40	@
33	00100001	041	21	!	65	01000001	101	41	A
34	00100010	042	22	"	66	01000010	102	42	B
35	00100011	043	23	#	67	01000011	103	43	C
36	00100100	044	24	\$	68	01000100	104	44	D
37	00100101	045	25	%	69	01000101	105	45	E
38	00100110	046	26	&	70	01000110	106	46	F
39	00100111	047	27	'	71	01000111	107	47	G
40	00101000	050	28	(	72	01001000	110	48	H
41	00101001	051	29	)	73	01001001	111	49	I
42	00101010	052	2A	*	74	01001010	112	4A	J
43	00101011	053	2B	+	75	01001011	113	4B	K
44	00101100	054	2C	,	76	01001100	114	4C	L
45	00101101	055	2D	-	77	01001101	115	4D	M
46	00101110	056	2E	.	78	01001110	116	4E	N
47	00101111	057	2F	/	79	01001111	117	4F	O
48	00110000	060	30	0	80	01010000	120	50	P
49	00110001	061	31	1	81	01010001	121	51	Q
50	00110010	062	32	2	82	01010010	122	52	R
51	00110011	063	33	3	83	01010011	123	53	S
52	00110100	064	34	4	84	01010100	124	54	T
53	00110101	065	35	5	85	01010101	125	55	U
54	00110110	066	36	6	86	01010110	126	56	V
55	00110111	067	37	7	87	01010111	127	57	W
56	00111000	070	38	8	88	01011000	130	58	X
57	00111001	071	39	9	89	01011001	131	59	Y

# Talsystemer

## 10-tals systemet (decimal)

Basetal = 10

$10^2$	$10^1$	$10^0$	
2	9	3	= 293

## Det binære talsystem

Basetal = 2

$2^2$	$2^1$	$2^0$	
1	0	1	= 5

## 16 talsystemet


Basetal = 16

$16^2$	$16^1$	$16^0$	
1	E	4	= 484

# Hexadecimale cifre

Bit				Hex
3	2	1	0	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	A
1	0	1	1	B
1	1	0	0	C
1	1	0	1	D
1	1	1	0	E
1	1	1	1	F

# 8 bit binære koder

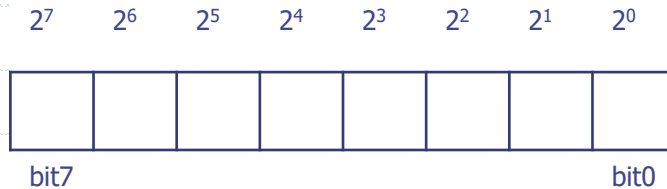

- 8 bit: bit 0 – bit 7
- $2^8 = 256$  mulige koder.
- Mindst mulige tal:  $0 = 00000000_2$
- Størst mulige tal:  $255 = 11111111_2$
- Eks.:  $10100011_2 = 128 + 32 + 2 + 1 = 163$

# Binær addition

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1111} \\ 00110100 \\ + 00101110 \\ \hline \textcolor{red}{01100010} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 52 \\ + 46 \\ \hline \textcolor{red}{98} \end{array}$$

# Brøker (Fixed point)

Brøker i 10-tals systemet:

123,78

$10^2$	$10^1$	$10^0$	$10^{-1}$	$10^{-2}$
1	2	3	7	8

/

Brøker i det binære system:

4.4 system:

$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$	$2^{-1}$	$2^{-2}$	$2^{-3}$	$2^{-4}$
0	1	0	1	1	0	1	0

bit7 / bit0


$$101,101_2 = 4 + 1 + 0,5 + 0,125 = 5,625$$

$$\text{Størst mulige tal: } 15,9375 = 1111111_2$$

$$\text{Mindst mulige tal: } 0 = 00000000_2$$



# 2's complement

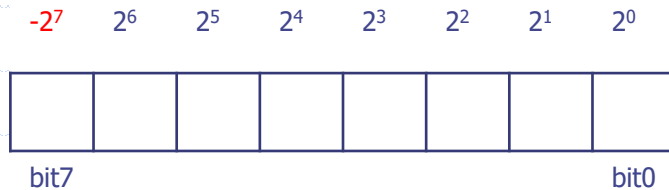

- Mulighed for negative tal
  - Størst mulige tal: 127 = 01111111<sub>2</sub>
  - Mindst mulige tal: -128 = 10000000<sub>2</sub>
- Addition
- Overflow

Addition af  
2' compl. Tal:

$$\begin{array}{r}
 00110000_2 \quad 48 \\
 + 00010010_2 \quad 18 \\
 \hline
 01000010_2 \quad 66
 \end{array}$$

Pas på overflow:


$$\begin{array}{r}
 01010000_2 \quad 80 \\
 + 00111110_2 \quad 62 \\
 \hline
 10001110_2 \quad -114
 \end{array}$$

# Excess koder

Bit mønster	Værdi
1111	7
1110	6
1101	5
1100	4
1011	3
1010	2
1001	1
1000	0
0111	-1
0110	-2
0101	-3
0100	-4
0011	-5
0010	-6
0001	-7
0000	-8
4 bit Excess 8 tabel	

Bit mønster	Værdi
111	3
110	2
101	1
100	0
011	-1
010	-2
001	-3
000	-4
3 bit Excess 4 tabel	

# Floating point

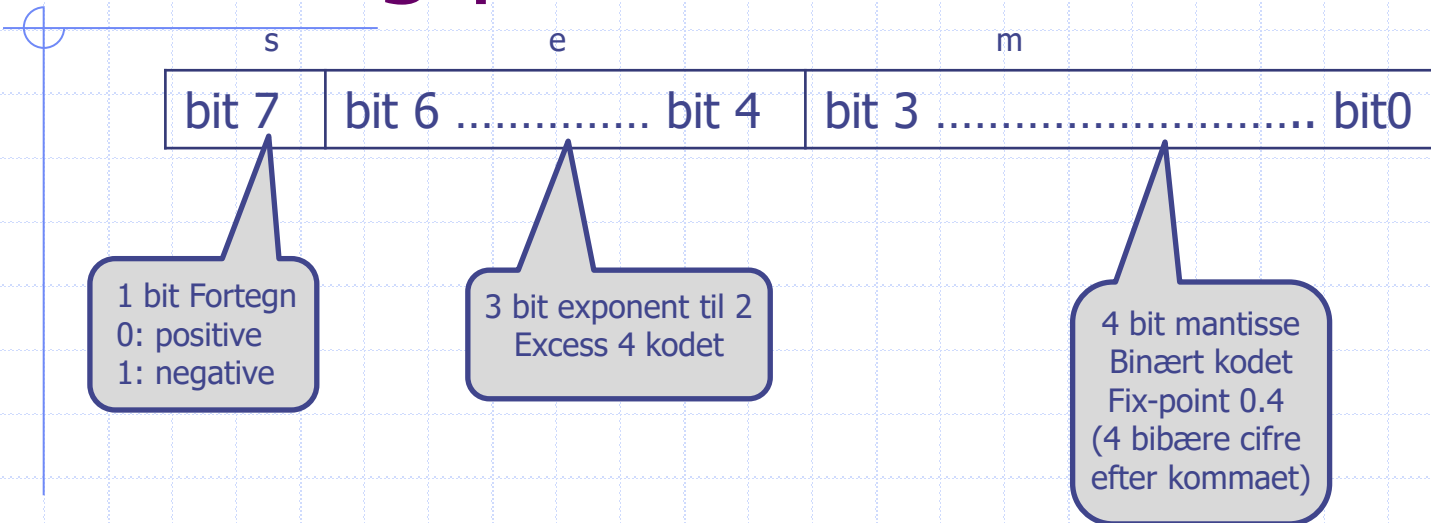

$$Værdi = s \cdot m \cdot 2^e$$

Eks.:

$$11011100_2 = -1 \cdot 0,75 \cdot 2^1 = 1,5$$

Range:

7,5..0,0039, 0, -0,0039..7,5

Pas på afrunding!

Eks.:

$$3,125 \approx 01101100_2 = 3,00$$

$$3,125 \approx 01101101_2 = 3,25$$

Spørgsmål?